

P.R. Boldt

Publier à intervalle aussi rapproché deux programmeurs d'EPROM relève apparemment de la gageure. Nous n'avons pourtant pas hésité à le faire, en raison de la très forte demande dont nous avons eu de nombreux échos (continuez de nous faire savoir ce que vous souhaitez voir publié!).

Le circuit a été doté d'un connecteur universel, permettant l'adaptation à tout système à microprocesseur, bien que nous le destinions en priorité à nos lecteurs équipés d'un SC/MP ou d'un Junior Computer.

Avant d'aborder le programmeur proprement dit, il nous faut parler de la programmation. Dans le magazine de

l'EPROM à l'aide de S1 (choix entre 2716/2732).

Les lignes de données D0...D7 sont reliées à deux verrous parallèles (IC1 et IC2). On remarquera que ces derniers sont montés tête-bêche, puisque les sorties de l'un attaquent les entrées de l'autre, et inversement. Le but de ce petit jeu est que l'on puisse écrire dans l'EPROM (pour la programmer, bien sûr) et y lire, pour vérifier son contenu. Venons-en au décodage d'adresse; celui-ci est réalisé par un comparateur à quatre bits, IC5. D'un côté, ce circuit est relié aux lignes d'adresse A12...A15, tandis que l'autre, il reçoit les signaux appliqués par les interrupteurs S3...S6.

eprogrammateur

lampe à bronzer + eprogrammateur = éprommes-frites

Dans la gamme des accessoires de micro-programmation proposés par Elektor, il manquait une pièce de choix! Dans le numéro de décembre 1981, nous avons décrit un premier programmeur d'EPROM dont l'usage était limité par sa simplicité. Nous en arrivons maintenant au programmeur universel que nous vous avons annoncé; "universel", c'est à dire conçu pour les micro-ordinateurs domestiques tels que le SC/MP ou le Junior Computer, et adaptable à la plupart des autres systèmes. Les dimensions du circuit sont plus que raisonnables, puisqu'il tient sur une carte au format européen. Il accepte aussi bien des EPROM du type 2716 que 2732, qu'il permet de relire pour en vérifier le contenu.

décembre 1981, à propos du programmeur pour 2650, nous avons déjà expliqué comment les choses se passaient. Nous ne reprenons ici que les aspects essentiels. On applique une tension de programmation de 25 V à la broche 21 d'une 2716 (broche 20 d'une 2732). Il suffit ensuite d'une impulsion de programmation de 50 ms appliquée à l'entrée CE pour programmer les données présentes à l'adresse de travail. Le système à microprocesseur pour lequel on désire programmer des EPROM, va donc être mis à contribution pour la programmation elle-même. Ce qui ne va d'ailleurs pas sans quelques petites difficultés avec le Junior Computer; il n'est pas possible, en effet, de "caler" le 6502 dans un cycle d'écriture pendant les 50 ms requises pour la programmation d'une donnée dans l'EPROM. Ceci nous contraint à adopter un circuit "tampon verrouillable", qui gèle les données pendant le temps qu'il faut. Ce problème ne se pose pas avec le SC/MP auquel on adaptera le programmeur après avoir modifié la position de quelques trape.

On notera par ailleurs que le circuit a été conçu de sorte que les "manipulations" du processus de programmation sont effectuées par des fonctions matérielles.

Le circuit

Renversons la vapeur à présent, et examinons le programmeur avant de détailler la programmation. Le circuit complet est donné par la figure 1. Nous avons déjà évoqué la présence de tampons, destinés à conserver les données et les adresses; il s'agit de IC1, IC2, IC3 et IC4. Selon le type d'EPROM à programmer, il y aura 11 (pour les 2716) ou 12 (pour les 2732) bits d'adresses dans les tampons correspondants. La douzième ligne d'adresse est connectée à

Un interrupteur fermé délivre un niveau logique bas; aux lignes A12...A15 correspondent respectivement les interrupteurs S3...S6. Cette combinaison permet de couvrir 4 Koctets, ce qui peut paraître beaucoup à qui n'est pas familier des 2732... Pour les 2716, dont la capacité est deux fois moins grande, cela signifie que l'on pourra les adresser soit à partir de X000, soit à partir de X800.

IC6 est un multivibrateur astable (avec start/stop) dont la constante de temps délivre une durée d'impulsion de 10 ms. La sortie de ce circuit est reliée via un inverseur au registre à décalage IC7, tandis que l'entrée d'initialisation (reset) d'IC6 est reliée à la sortie Q de FF2. L'entrée horloge de ce dernier (ainsi que celle de FF1) reçoit, via N6, des impulsions qui proviennent du connecteur reliant le programmeur au système à microprocesseur (broche 31a). Les deux bascules reçoivent donc un signal d'horloge chaque fois que le processeur émet le signal d'écriture. Au moment où l'espace mémoire à décodage est identifié, les lignes A et B d'IC5 sont au même niveau logique, et le signal "A=B" (niveau logique haut) apparaît sur la broche 6. Cette impulsion apparaît immédiatement après (une fois que les bascules ont reçu un signal d'écriture du processeur en mode programmation d'EPROM) à la sortie Q de FF2, de sorte que le multivibrateur IC6 est déclenché. FF1 bascule en même temps que FF2, permettant ainsi l'application de la tension de programmation de 25 V sur la broche convenable de l'EPROM. Cette tension est fournie par un petit circuit auxiliaire construit autour de T1, T2 et T3, avec les composants associés au grand complet: un condensateur de filtrage précédé par un pont redresseur. Il ne reste plus qu'à appliquer le secondaire d'un transfo de 24 V. C'est donc la

1

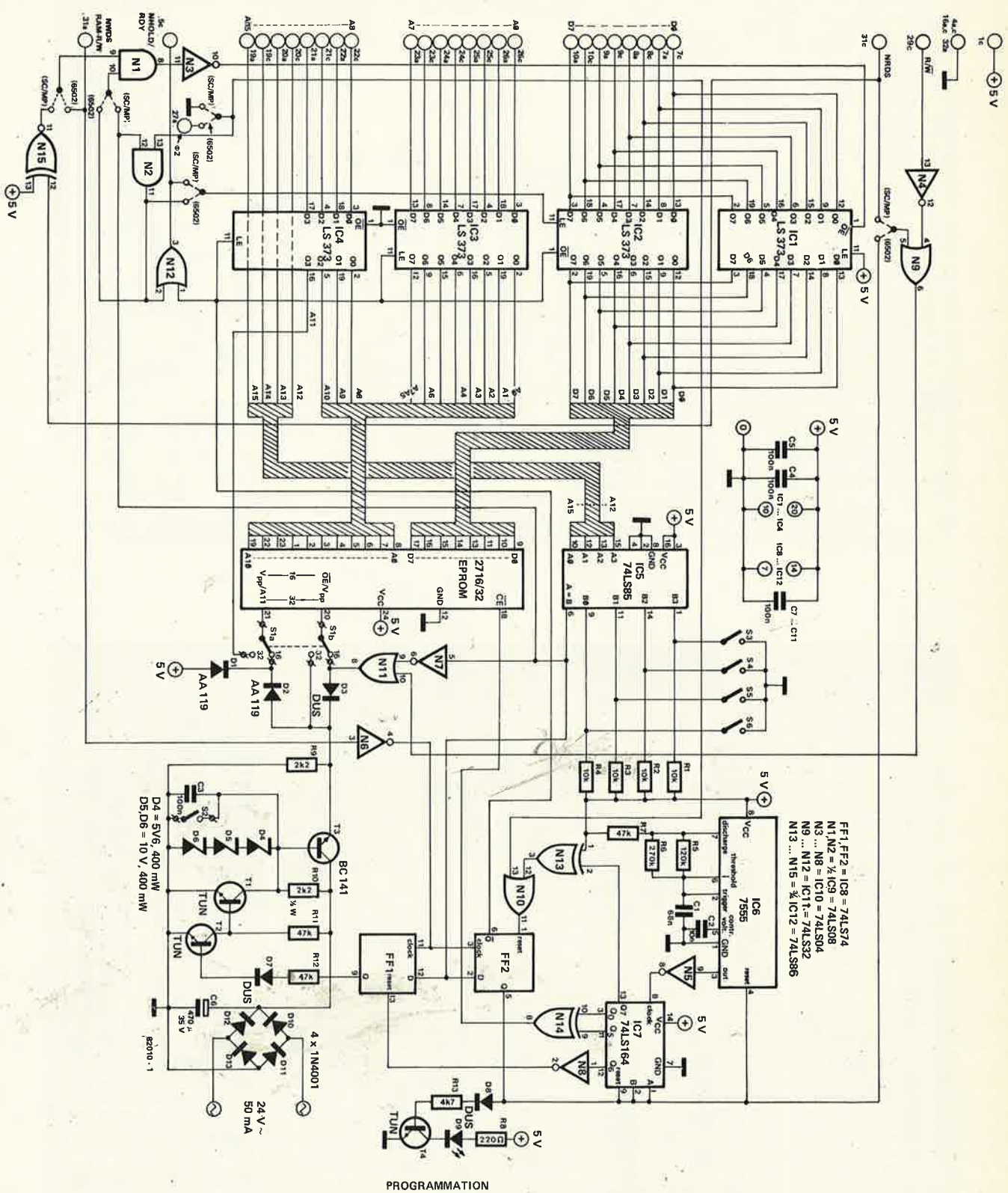


Figure 1. Le circuit complet du programmeur d'EPROM. Le pavé central n'est rien d'autre que l'EPROM à programmer, avec au-dessus le circuit de décodage d'adresses. A gauche, on trouve les tampons d'adresses et de données, et à droite la logique de contrôle du déroulement d'une séquence de programmation. En bas à droite, le circuit d'alimentation pour la tension de programmation de 25 V.

 
 


Figure 2. Le dessin du circuit imprimé, avec sérigraphie pour l'implantation des composants du programmeur d'EPROM.

Liste des composants

Résistances:

- R1 ... R4 = 10 k
- R5, R6 = 220 k
- R7, R11, R12 = 47 k
- R8 = 220 Ω
- R9 = 2k2
- R10 = 2k2/½W
- R13 = 4k7

Condensateurs:

- C1 = 68 n
- C2 = 10 n
- C3, C4, C5, C7 ... C11 = 100 n
- C6 = 470 μ/35 V

Semiconducteurs:

- D1, D2 = AA 119
- D3, D7, D8 = DUS
- D4 = diode zener 5V6/400 mW
- D5, D6 = diode zener 10 V/400 mW
- D9 = LED
- D10 ... D13 = 1N4001
- T1, T2, T4 = TUN
- T3 = BC 141
- IC1 ... IC4 = 74LS373
- IC5 = 74LS85
- IC6 = 7555
- IC7 = 74LS164
- IC8 = 74LS74
- IC9 = 74LS08
- IC10 = 74LS04
- IC11 = 74LS32
- IC12 = 74LS86

Divers:

- S1 = inverseur bipolaire
- S2 = interrupteur
- S3 ... S6 = 4 interrupteurs miniature en boîtier DIL
- Support pour circuit intégré (avec levier de blocage) 24 broches
- Connecteur 64 broches (90°) selon DIN 41612

sortie de FF1 qui commande l'application de la tension de programmation ... si tant est que S2 est dans la bonne position. Lorsque celui-ci est fermé, le signal de commande provenant de la sortie de FF1 via les transistors T2 et T1 sur la base de T3, est court-circuité. Mais revenons maintenant au mode "programmation"; nous avons laissé IC6 au moment où il était déclenché par le basculement de FF2. Au rythme des impulsions fournies par le temporisateur, IC7 est chargé de "1" (niveau logique haut). 10 ms après la mise en service de la tension de programmation de 25 V, la sortie Q0 d'IC7 passe au niveau logique haut à son tour, de même que la broche CE de l'EPROM à programmer. La configuration EXOR (N14) entre les lignes Q0 et Q5 d'IC7 maintient le niveau logique haut sur la broche CE de l'EPROM à programmer pendant 50 ms. Après 10 ms, c'est la sortie Q6 qui passe au niveau haut, de sorte que FF1 est initialisé, et la tension de programmation supprimée. Pendant tout ce temps, il faut considérer que les données et les adresses sont verrouillées dans les tampons adéquats.

On remarquera encore la présence de l'indicateur lumineux à LED autour de T4, celui-ci fonctionne lorsque la programmation est en cours. Tout ce processus n'a pas lieu pendant une opération de lecture pour la bonne et simple raison que le processeur ne délivre pas de signal d'écriture à ce moment là! Les sorties d'IC2 passent en état haute impédance, tandis qu'IC1 est mis en fonction. Le bus de données du système à microprocesseur est donc en "prise directe" sur l'EPROM.

L'inverseur S1 permet de déterminer le type d'EPROM à programmer ou à lire. Sur le circuit, il est en position "2716"; et la tension de programmation est appliquée à la broche 21 de l'EPROM, tandis que l'entrée OE est reliée à N11. Dans l'autre position de S1 (2732), la ligne d'adresse A11 est reliée à la broche 21, et la tension de programmation est appliquée à la broche 20.

Les quelques portes logiques non décrites jusqu'ici (N1 ... N4, N9, N11, N12 et N15) sont nécessaires à l'adaptation du programmateur aux différents types de signaux de contrôle et de commande, selon le processeur hôte.

La réalisation

La figure 2 propose le dessin d'un circuit imprimé pour le programmateur d'EPROM. Tous ceux qui ont déjà derrière eux la réalisation d'un ou plusieurs systèmes à microprocesseurs (couronnée de succès, bien sûr!) n'éprouveront aucune difficulté avec cette carte au format européen. Nous recommandons le choix d'un support d'EPROM de très bonne qualité, dans lequel il suffit de poser le circuit sans forcer; le verrouillage mécanique et électrique n'ayant lieu qu'ensuite, grâce à un petit levier, on s'évitera ainsi toutes les difficultés que posent les supports ordinaires, en raison du grand nombre de broches des 2716 ou 2732.

Les straps sont à implanter selon le type de processeur utilisé, comme indiqué sur le schéma et la sérigraphie. Hormis la tension de programmation fournie par un transformateur de 24 V, tous les autres signaux passent par le connecteur universel à 64 broches.

SC/MP + programmateur

Les conditions d'utilisation du programmateur avec le SC/MP sont très confortables. On commence par définir le décodage d'adresse de la carte de programmation, puis on la connecte au bus du système, après avoir fermé S2 et inséré une EPROM vierge sur le support. On peut alors ouvrir S2 et appliquer la tension de programmation. On veillera à refermer S2 dès la fin de la programmation.

Pour le SC/MP, il n'est pas nécessaire de disposer d'un logiciel de programmation particulier, ELBUG fait tout à fait l'affaire. Si l'on désire faire de la programmation à des adresses isolées, il suffit d'introduire MO ... YYYY; où YYYY est l'adresse à laquelle on veut

programmer.

Si l'EPROM est vierge, on voit alors apparaître FF sur l'affichage. Si la donnée à programmer est par exemple 08, il suffit d'introduire 08, et le tour est joué.

Lorsque l'on désire programmer des blocs de données plus importants, il faudra que ceux-ci soient introduits en RAM d'abord, puis transférés de là en EPROM (BL ... SSSS, EEEE, BBBB, où S = adresse de départ, E = adresse de fin et B = adresse de destination du bloc).

La lecture se fait comme toute opération de lecture ordinaire.

Junior Computer + programmateur

Cette fois il nous faut un logiciel de programmation spécifique au Junior Computer. Celui-ci vous est fourni par le tableau 1, et commence à l'adresse 0200 pour finir à 0277. Une fois que ce programme est en mémoire vive, le programmateur d'EPROM peut être mis en place sur le bus du Junior Computer.

Le programme que nous venons d'évoquer pourra être stocké sur cassette, ou, plus logiquement, dans une EPROM! Dans ce dernier cas, il faudra veiller à modifier les adresses absolues de saut. Il reste de la place dans l'EPROM contenant Tape Monitor; de 0C80 à 0FFF, il n'y a pour l'instant que des emplacements vierges. C'est à dire que de 0480 à 07FF, dans l'EPROM de TM considérée hors le décodage d'adresse du Junior Computer, nous ne trouvons que le caractère de remplissage FF: Il suffit donc de reloger le programme en 0C80, (après avoir modifié les adresses absolues de saut (toutes les instructions comportant trois octets, et dont le troisième est 02)). Examinons à présent les trois routines PROGRAM, DUPLICATE et VERIFY.

La routine de programmation

L'octet de poids fort, et celui de poids faible de l'adresse à laquelle doit commencer la programmation sont placés en MOVH et MOVL (0004, 0005). On peut alors lancer le programme du tableau 1 (0200). Sur l'affichage apparaissent alors l'adresse et la donnée correspondant à la première adresse de programmation (spécifiée par l'utilisateur dans MOVL/MOVH). Si l'EPROM est vierge à cet endroit-là, les deux afficheurs de droite indiquent FF. Supposons que l'on veuille introduire le code opératoire A9, on commence par introduire, via le clavier, un A (l'affichage ne réagit pas), puis un 9. Aussitôt l'affichage s'éteint (pendant 70 ms) puis se rallume, indiquant toujours la même adresse, mais avec la donnée programmée.

Pour faire apparaître l'adresse suivante, il suffit d'actionner la touche +, et pour y introduire une nouvelle donnée, il suffit de répéter la procédure que nous venons de décrire.

Pour une lecture seule de l'EPROM, il suffit de rester (ou de retourner) dans le

```

0010: 0200          ORG    $0200
0020:
0030:          DATE : 10-7-'81
0040:
0050:
0060:          PAGE ZERO DATA BUFFERS :
0070:
0080: 0200          SAL    *    $0000  DATA BLOCK START ADDRESS
0090: 0200          SAH    *    $0001
0100: 0200          EAL    *    $0002  DATA BLOCK END ADDRESS + 1
0110: 0200          EAH    *    $0003
0120: 0200          MOVL   *    $0004  EPROM PROGRAM START ADDRESS
0130: 0200          MOVH   *    $0005
0140:
0150: 0200          INH    *    $00F9  DISPLAY BUFFER ( DATA )
0160: 0200          POINTL *    $00FA   "      "      ( ADDRESS L )
0170: 0200          POINTH *    $00FB   "      "      ( ADDRESS H )
0180:
0190:          EXTERNAL SUBROUTINES :
0200:
0210: 0200          GETBYT *    $1D6F
0220: 0200          SCAND  *    $1D88
0230:
0240:          JUNIOR MONITOR START :
0250:
0260: 0200          RESET  *    $1C1D
0270:
0280:
0290:          PROGRAM START ADDRESS   : $0200 ( PROG )
0300:          DUPLICATE START ADDRESS  : $0222 ( DUPL )
0310:          VERIFY START ADDRESS    : $0233 ( VERIFY )
0320:
0330:
0340:          *****
0350:          EPROM-PROGRAMMER
0360:          *****
0370:
0380: 0200 20 55 02  PROG  JSR   TRF   TRANSFER MOVL (H) TO POINTL (H)
0390: 0203 A0 00  PRGR  LDYIM $00   CLEAR Y-REGISTER
0400: 0205 B1 FA          LDAIY POINTL GET DATA SPECIFIED BY POINTL (H) AND
0410: 0207 85 F9          STAZ  INH   STORE THIS IN DISPLAY BUFFER INH
0420: 0209 20 6F 1D      JSR   GETBYT READ TWO HEXKEYS AND STORE THEIR VALUE IN THE
0430:          ACCUMULATOR. RETURN WITH N=1 IF
0440:          ONLY HEXKEYS WERE DEPRESSED.
0450:          IF A COMMAND KEY WAS DEPRESSED,
0460:          RETURN WITH N=0
0470: 020C 10 07          BPL   PR    COMMAND KEY DEPRESSED?
0480: 020E A0 00          LDYIM $00   CLEAR Y-REGISTER
0490: 0210 91 FA          STAIY POINTL PROGRAM THE CONTENTS OF THE ACCUMULATOR IN
0500:          THE EPROM MEMORY LOCATION
0510:          SPECIFIED BY POINTL (H)
0520: 0212 4C 03 02      JMP   PRGR
0530: 0215 C9 12  PR    CMPIM $12
0540: 0217 D0 35          BNE   PRGR   +KEY?
0550: 0219 E6 FA          INCZ  POINTL INCREMENT ADDRESS BY ONE
0560: 021B D0 E6          BNE   PRGR
0570: 021D E6 FB          INCZ  POINTH
0580: 021F 4C 03 02      JMP   PRGR
ID=02
0010: 0222 20 55 02  DUPL JSR   TRF   TRANSFER MOVL (H) TO POINTL (H)
0020: 0225 A0 00  DU    LDYIM $00
0030: 0227 B1 00          LDAIY SAL   GET DATA SPECIFIED BY SAL (H)
0040: 0229 91 FA          STAIY POINTL PROGRAM THE CONTENTS OF THE ACCUMULATOR IN
0050:          THE EPROM MEMORY LOCATION
0060:          SPECIFIED BY POINTL (H)
0070: 022B 20 5E 02      JSR   INCMNT INCREMENT SAL (H) AND POINTL (H) BY ONE
0080: 022E D0 F5          BNE   DU    NOT LAST ADDRESS
0090: 0230 4C 1D 1C      JMP   RESET RETURN TO JUNIOR MONITOR
0100:
0110: 0233 20 55 02  VERIFY JSR   TRF   TRANSFER MOVL (H) TO POINTL (H)
0120: 0236 A0 00  VER   LDYIM $00
0130: 0238 B1 FA          LDAIY POINTL GET DATA SPECIFIED BY POINTL (H)
0140: 023A D1 00          CMPIY SAL   COMPARE THIS DATA WITH DATA SPECIFIED BY SAL (H)

```

```

0150: 023C F0 0F          BEQ   NEXT   DATA EQUAL?
0160: 023E 20 88 1D      ANYKEY JSR   SCAND  DISPLAY EPROM ADDRESS AND DATA
0170: 0241 D0 FB          BNE   ANYKEY ANY KEY DEPRESSED?
0180: 0243 20 88 1D      JSR   SCAND  DISPLAY EPROM ADDRESS AND DATA
0190: 0246 D0 F6          BNE   ANYKEY ANY KEY DEPRESSED?
0200: 0248 20 88 1D      NKEY  JSR   SCAND  DISPLAY EPROM ADDRESS AND DATA
0210: 024B F0 FB          BEQ   NKEY   NO KEY DEPRESSED?
0220: 024D 20 5E 02      NEXT  JSR   INCMNT  INCREMENT SAL(H) AND POINTL(H) BY ONE
0230: 0250 D0 E4          BNE   VER    NOT LAST ADDRESS?
0240: 0252 4C 1D 1C      JMP   RESET  RETURN TO JUNIOR MONITOR
0250:
0260: *****
0270: SUBROUTINES
0280: *****
0290:
0300: 0255 A5 04          TRF   LDAZ  MOVL
0310: 0257 85 FA          STAZ  POINTL TRANSFER MOVL TO POINTL
0320: 0259 A5 05          LDAZ  MOVH
0330: 025B 85 FB          STAZ  POINTH TRANSFER MOVH TO POINTH
0340: 025D 60            RTS
0350:
0360: 025E 20 88 1D      INCMNT JSR   SCAND  DISPLAY FOR ABOUT 5MS POINTH, POINTL
0370:                                AND INH ( = EPROM ADDRESS AND DATA
0380:                                ON THIS ADDRESS )
0390: 0261 E6 00          INCZ  SAL   INCREMENT SAL(H) BY ONE
0400: 0263 D0 02          BNE   INCDA
0410: 0265 E6 01          INCZ  SAH
0420: 0267 E6 FA          INCDA INCZ  POINTL INCREMENT POINTL(H) BY ONE
0430: 0269 D0 02          BNE   COMP
0440: 026B E6 FB          INCZ  POINTH
0450: 026D A5 01          COMP  LDAZ  SAH
0460: 026F C5 03          CMPZ  EAH  COMPARE EAH WITH SAH
0470: 0271 D0 04          BNE   RTRN  EAH NOT EQUAL SAH?
0480: 0273 A5 00          LDAZ  SAL
0490: 0275 C5 02          CMPZ  EAL  COMPARE EAL WITH SAL
0500: 0277 60            RTRN  RTS
    
```

Tableau 1. Listing du programme nécessaire à la programmation avec le Junior Computer.

moniteur, et d'actionner la touche + pour aller d'adresse en adresse.

Routine de duplication

Les lecteurs qui auraient craint, au vu de qui précède, que toutes les données à programmer doivent l'être une à une, peuvent se rassurer. La routine DUPLICATE permet de transférer les données par blocs entiers dans l'EPROM. Il faut commencer par spécifier l'adresse de début du bloc à transférer (SAL, SAH aux emplacements 0000, 0001), puis l'adresse de fin + 1 (attention! l'adresse de fin plus une) (EAL, EAH aux emplacements 0002, 0003); et enfin l'adresse à laquelle le premier octet doit être chargé dans l'EPROM (MOVL, MOVH aux emplacements 0004, 0005). On peut alors lancer le programme de duplication (0222); l'affichage s'éteint. Après chaque programmation d'octet, le Junior se manifeste brièvement en

affichant l'adresse de la donnée qui vient d'être programmée, ainsi que cette donnée elle-même. Lorsqu'il est arrivé au bout du bloc à programmer, le Junior Computer affiche la dernière adresse, plus une ...

La routine de vérification

Il s'agit à présent de comparer le contenu de l'EPROM au bloc de données qui vient d'être programmé. Une fois encore, il faut spécifier l'adresse de départ, de fin plus une et l'adresse de destination, comme pour la routine de duplication. Le programme peut être lancé en 0233. Dès qu'il détecte une erreur, le programme s'arrête, et affiche l'adresse à laquelle se trouve la donnée erronée; précisons qu'il s'agit de l'adresse d'EPROM, avec sa donnée. Il suffit d'actionner une touche "logicielle" quelconque (hormis REST et ST) pour que la vérification reprenne son cours.

Arrivé au bout du bloc, le Junior Computer affiche comme précédemment l'adresse de fin, plus une. Nous sommes alors revenus dans le moniteur du Junior Computer.

Voilà toutes les informations qu'il nous paraissait intéressant de vous donner, afin de pouvoir utiliser au mieux notre programmeur d'EPROM universel. L'intérêt d'un tel circuit n'est plus à démontrer et nous espérons qu'il comblera tous vos espoirs.

Pour compléter la panoplie du petit programmeur d'EPROM, il ne vous manque plus que la lampe "à bronzer" (rayons U.V.) sur carte au format européen ...